

# 南京理工大学

## 2013 年硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 831

科目名称: 电力系统分析

满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

### 一、简答题 (每题 7 分, 共 56 分):

1. 解释逆调压方式, 并说明当发电机端有大量地方性负荷时, 其机端母线采用逆调压方式可以满足调压要求这种说法对吗? 为什么?
2. 两相短路时, 每相的正序电流与负序电流大小相等, 对吗? 为什么?
3. 只要无功功率平衡, 电力系统的电压就会满足要求, 对吗? 为什么?
4. 已知某单机无穷大系统, 发电机到系统母线间的联系电抗分别为:  $x_{d\alpha} = 1.2$ ,  $x'_{d\alpha} = 0.8$ ,  $E' = 1.5$  且保持不变, 系统母线电压为 1, 发电机向系统输送的功率  $P_{G0}=1.0$ , 求发电机的功率极限以及系统的静态稳定储备系数。
5. 变压器的零序励磁阻抗与正序励磁阻抗相同, 对吗? 为什么?
6. 某变压器为 YN, d11 接线, 已知三角形侧 a 相的各序电流, 试写出计算星形侧各相电流的表达式 (电流均为标幺值)。
7. 最大负荷损耗时间与哪些参数有关, 如何利用最大负荷损耗时间法求某一变压器的年损耗电量。
8. 相同运行条件下, 同一地点发生不同类型的短路故障, 极限切除时间相同吗? 为什么?

### 二、对于一台 SFL 20000/110 型降压变压器向 10kV 网络输送功率, 已知:

$$\Delta P_s = 120 \text{ kW}, V_s\% = 10.5, \Delta P_0 = 20 \text{ kW}, I_0\% = 1, \text{ 试完成:}$$

- (1) 确定变压器的额定电压及额定变比; (2) 折算到高压侧的变压器参数;
- (3) 变压器在额定满载运行时的无功损耗。(12 分)

三、题三图示两台并列运行的变压器, 变压器的额定容量及归算到 110kV 侧的阻抗分别为:  $S_{TN1} = 30 \text{ MVA}, Z_{T1} = 0.2 + j4 \Omega$ ;  $S_{TN2} = 50 \text{ MVA}, Z_{T2} = 0.12 + j3 \Omega$ 。


负荷  $S_{LD} = 60 + j40 \text{ MVA}$ 。不计变压器损耗, 变压器高压侧电压保持 110kV。

(1)  $k_{T1} = 110/11$ ,  $k_{T2} = 110(1+2.5\%)/11$ , 求各台变压器输出的视在功率, 这样的功率分布合理吗? 为什么? 怎么做才能使功率分布趋向合理。

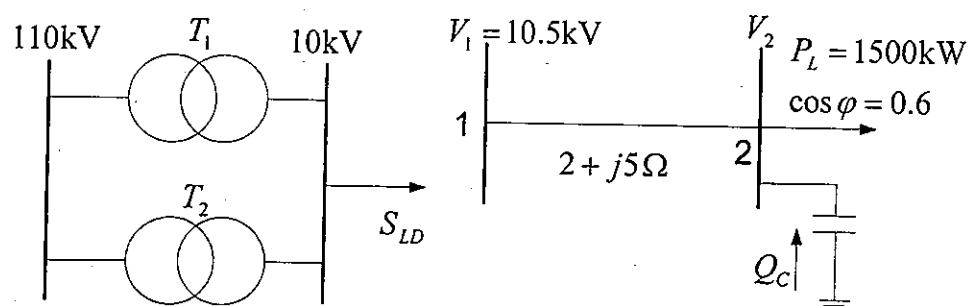
(2) 如果要符合经济分布, 各台变压器输出的视在功率又分别为多少? 采用什么样的措施可以达到这样的功率分配。(15 分)

四、题四图所示网络, 变电所 1 向用户 2 供电,  $V_1 = 10.5 \text{ kV}$  保持不变, 参数标

在图上, 不计线路的电容和电压降落的横分量, 试完成: (1) 无并联电容补偿时, 求  $V_2$ ; (2) 若要求  $V_2 = 10 \text{ kV}$ , 求并联电容无功补偿的容量。(12 分)



题三图

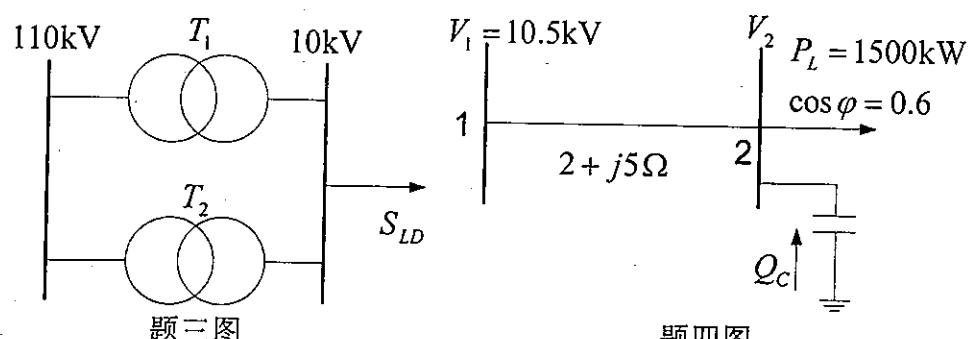


题四图

五、题五图所示, 发电机 G1 :

$$S_{NG1} = 50 \text{ MVA}, x_{dG1}\% = 20; \text{ 发电机 G2:}$$

$$S_{NG2} = 75 \text{ MVA}, x_{dG2}\% = 15; \text{ 线路:}$$
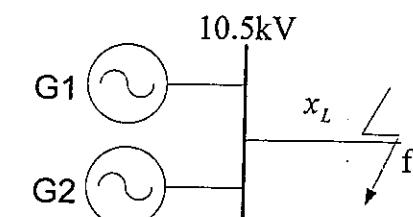
$$x_L = 2\Omega, f \text{ 点处发生三相短路, 试完成:}$$




题五图

(1) 取  $S_B = 100 \text{ MVA}, V_B = V_{av}$ , 求: 各

发电机及线路电抗的标幺值;

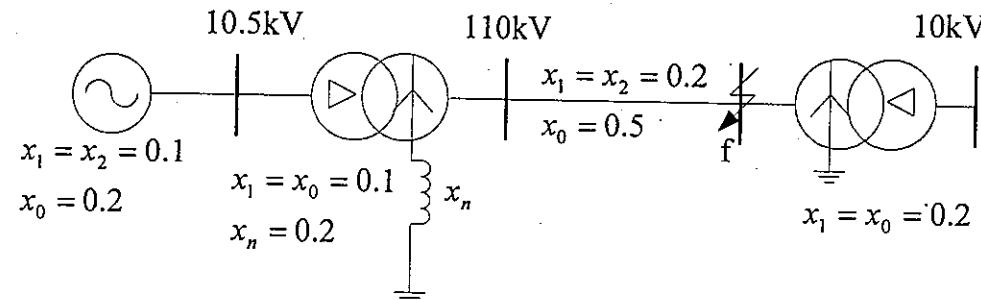- (2) 求 G1 对 f 点的转移阻抗标幺值及有名值; (3) 求 G1 对 f 点的计算电抗;
- (4) 求 G1 提供给短路点的起始次暂态电流和冲击电流。(14 分)

六、题六图所示系统, 电抗为归算到  $S_B = 100 \text{ MVA}, V_B = V_{av}$  基准下的标幺值, f 点发生 a 相单相接地短路, 试完成: (1) 画出零序网络; (2) 求短路点各相电流 (有名值); (3) 求中性点电压 (有名值)。(15 分)



题六图

七、某系统有 2 台发电机, G1 的额定容量为 200MW,  $\delta_1\% = 2$ , 出力为 180MW; G2 的额定容量为 240MW,  $\delta_2\% = 3$ , 出力为 200MW; 负荷静态调节效应系数  $k_D = 2$ ; 系统运行在额定频率。现负荷增加 70MW, 所有机组均参加一次调频, 求: (1)  $k_{G1}$ 、 $k_{G2}$  和  $k_D$ ; (2) 系统的频率及各发电机的出力。(14 分)

八、同步发电机参数如下:  $x_d = 1.2, x_q = 1, x'_d = 0.3$ , 负荷的  $\dot{V} = 1.0 \angle 30^\circ$ ,

$\dot{I} = 0.8 \angle 0^\circ$ , 求:  $E_q$ ,  $E'_q$  及  $E'$ , 并画出相应的相量图。(12 分)